



Escola Politécnica da USP

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais

PCS3635 – Laboratório Digital 1

Turma 3 – Prof. Reginaldo Arakaki

Planejamento da Semana 1

Desenvolvimento de Projeto de Circuitos Digitais em FPGA

Lucas Parra Sgarbosa

Henrique de Andrade Assme

Bancada: A-01

Data: 13/03/2023

1. Escolha do tema, requisitos e cronograma

Para a escolha do tema do projeto da disciplina, a dupla pensou em algo que não fosse muito complicado, mas que ainda fosse desafiador o suficiente.

Escolhemos fazer algumas modificações no circuito que já existe:

- Sistema de vida: quando o jogador perder, seja por timeout ou por jogar errado, ele terá a opção de continuar jogando de onde parou e perdeu uma vida;
- Sistema de níveis: para tornar o jogo mais desafiador, o sistema de níveis conta com fácil, médio e difícil. O que muda de um nível para outro são

a quantidade de rodadas (4, 10 e 16) e quantidade de vidas disponíveis (4, 2 e 1);

- Efeitos estéticos e mais humanos ao jogo, como adicionar alguma maneira de ver quanto tempo falta para o jogador perder por tempo, escrever nos 7 segmentos as palavras ganhou, perdeu e erro, além de uma adição ou de um buzzer ou de leds coloridos para indicar esses cenários de resultado;

Além das modificações no jogo já existente, adicionaremos um novo modo de jogo. A ideia é que o jogador acione as jogadas na sequência que elas são mostradas (uma jogada, depois duas seguidas, depois 3, etc). Porém, a dificuldade desse modo se encontra no tempo, a cada nova rodada o tempo que o jogador tem para fazer a sequência correta é menor até que o menor tempo é atingido na última rodada do jogo.

Os requisitos pensados foram os seguintes:

| | |
|---|--|
| Código: 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Funcional <input type="checkbox"/> Não Funcional |
| Requisito: Sistema de vida | |
| Descrição: Implementação de uma maneira do jogador continuar jogando mesmo que tenha perdido o jogo através de um sistema de vidas. Caso as vidas tenham acabado, o jogador perde de fato o jogo. Se não, perde uma vida e continua jogando do início da rodada perdida. A vida aparecerá em um display hexadecimal. | |
| Prioridade: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Baixa |
| Estabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Baixa |
| Requisitos associados: | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Código: 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Funcional <input type="checkbox"/> Não Funcional |
| Requisito: Sistema de nível | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Descrição: Implementação de um sistema de níveis no qual o jogador escolhe a dificuldade do jogo antes de iniciá-lo e a partir dela se definem o intervalo de tempo máximo pra cada jogada e o número de jogadas corretas a serem feitas para vencer o jogo. | | | |
| Prioridade: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Baixa |
| Estabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Baixa |
| Requisitos associados: sistema de vida | | | |

| | | |
|---|---|--|
| Código: 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Funcional | <input type="checkbox"/> Não Funcional |
| Requisito: Display hexadecimal para o timer da rodada | | |
| Descrição: adicionar no display hexadecimal quanto tempo falta para terminar uma jogada, para que o jogador consiga ver na placa o tempo decaindo de 5 a 0 segundos. | | |
| Prioridade: | <input type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Baixa |
| Estabilidade: | <input type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Baixa |
| Requisitos associados: | | |

| | | |
|--|--|---|
| Código: 3 | <input type="checkbox"/> Funcional | <input checked="" type="checkbox"/> Não Funcional |
| Requisito: Memórias para modo novo | | |
| Descrição: no novo modo do genius, a memória não possui escrita, logo, será necessário adicionar uma memória com os dados pré colocados para o jogador colocar a sequência correta. Além disso, uma memória guardará o tempo respectivo de cada rodada, uma vez que nesse novo modo o tempo será diferente para cada uma delas (diminuindo conforme o jogo se aproxima do final). | | |
| Prioridade: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Baixa |
| Estabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Baixa |
| Requisitos associados: | | |

| | | |
|------------------|---|--|
| Código: 4 | <input checked="" type="checkbox"/> Funcional | <input type="checkbox"/> Não Funcional |
|------------------|---|--|

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Requisito: Chave para escolha entre os dois modos e chave para escolha de nível | | | |
| Descrição: uma das chaves da placa será usada para escolher qual modo de jogo será desejado e chaves também para escolher qual nível escolhido (fácil, médio ou difícil) | | | |
| Prioridade: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Baixa |
| Estabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Baixa |
| Requisitos associados: | | | |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| Código: 5 | <input checked="" type="checkbox"/> Funcional | <input type="checkbox"/> Não Funcional | |
| Requisito: som/leds para indicar que o jogador errou (perde vida), ganhou e perdeu | | | |
| Descrição: pensamos em adicionar um sinal sonoro/visual para indicar quando o jogador perde uma vida, perde ou ganha o jogo. | | | |
| Prioridade: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Baixa |
| Estabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Baixa |
| Requisitos associados: | | | |

As atividades necessárias foram separadas nas 4 semanas de desenvolvimento da seguinte forma:

| Semana | Descrição |
|--------|--|
| 1 | Implementação do sistema de vida, aparecer as mensagens no display 7 segmentos e começar a planejar a implementação do sistema de níveis |
| 2 | Implementação completa do sistema de níveis |
| 3 | Começo da implementação do novo modo de jogo e do sistema para escolher qual modo de jogo será usado |


| | |
|---|---|
| 4 | Implementação completa do modo de jogo e última bateria de testes no circuito antes da conclusão do projeto |
|---|---|

2. Semana 1

Para desenvolver o sistema de vida foi necessário adicionar algumas modificações no DF, na UC e no código principal do jogo.

Na UC foram adicionados os sinais continuar (in), vidaZerada (in) e perderVida (out). O sinal continuar serve para que o jogador, ao perder, possa continuar a jogar do ponto em que perdeu desde que tenha uma vida para perder, aí entra o sinal vidaZerada. Além disso, cada vez que perde uma vida, o sinal perderVida é ativado e enviado para o DF.

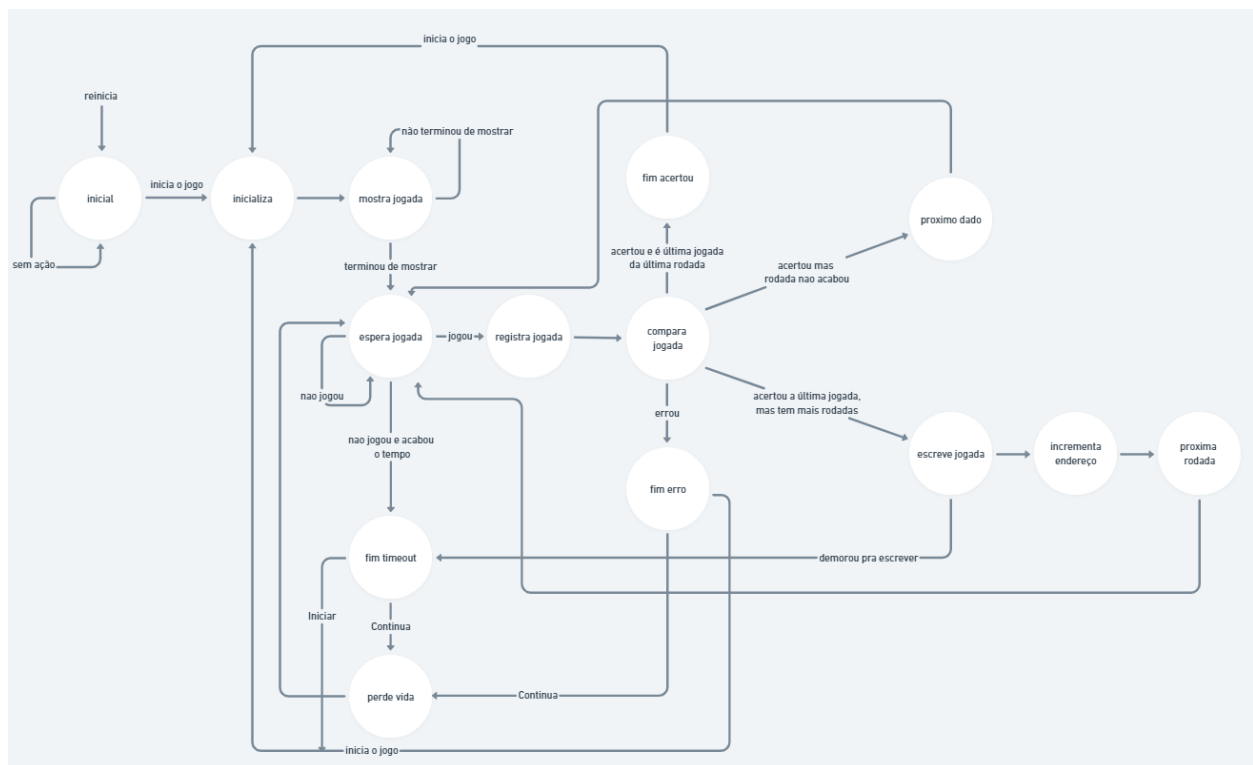Além disso, foi necessário adicionar o estado perde vida para fazer o sistema de vida. Assim ficou o novo diagrama da unidade de controle:



No DF foram adicionados os sinais perderVida (in), vizaZerada (out) e vidas (out). Esses sinais são interligados na UC e no circuito principal do jogo para realizar a lógica de vida. A lógica de perder vidas foi feita da seguinte maneira:

```
process(perderVida, zeraCR) is
begin
    if zeraCR='1' then
        s_vidas <= "0101";
        vidaZerada <= '0';
    elsif(perderVida = '1' and s_vidas /= "0000") then
        s_vidas <= std_logic_vector(s_vidas(3 downto 0) - "0001");
    elsif s_vidas="0001" then
        vidaZerada <= '1';
    end if;
    vidas(3 downto 0) <= s_vidas(3 downto 0);
end process;
end architecture estrutural;
```

Inicialmente o sinal auxiliar s_vidas recebe 5, porém, depois de adicionar o sistema de dificuldade para o jogo, o valor inserido será o respectivo de cada dificuldade.

No circuito principal foram adicionados os sinais continuar (in) e db_vidas (out) e as modificações na UC e no DF foram adicionadas também, bem como suas ligações.

Para a semana 1 também foram adicionados no display de 7 segmentos as palavras “ganhou” e “perdeu” quando o circuito estava nos estados de fimA e fimE.

Para isso, mudanças foram feitas no hexa7seg, mudando o tamanho do sinal de entrada de 4 bits para 5 bits, o que permitiu que mais 16 opções fossem possíveis no display de sete segmentos. Para permitir a diferenciação entre as letras ou os sinais de debug, um sinal auxiliar tipo foi criado no circuito do jogo principal que permitia diferenciar quando o sistema se encontra nos estados de fimA e fimE.

```

tipo <= "00" when uc_acertou='1' and uc_df_errou='0' else
      "01" when uc_acertou='0' and uc_df_errou='1' and uc_timeout='0' else
      "10" when uc_acertou='0' and uc_df_errou='1' and uc_timeout='1' else
      "11";

with tipo select
  entradaHEX0 <= "10000" when "00", --G
                "10101" when "01", --P
                "0" & df_hex_contagem when others;
with tipo select
  entradaHEX1 <= "01010" when "00", --A
                "01110" when "01", --E
                "0" & df_hex_memoria when others;
with tipo select
  entradaHEX2 <= "10001" when "00", --N
                "10110" when "01", --R
                "0" & df_hex_jogada when others;
with tipo select
  entradaHEX3 <= "10010" when "00", --H
                "01101" when "01", --D
                "0" & df_hex_rodada when others;
with tipo select
  entradaHEX4 <= "10011" when "00", --O
                "01110" when "01", --E
                "0" & df_hex_vidas when others;
with tipo select
  entradaHEX5 <= "10100" when "00", --U
                "10100" when "01", --U
                "11001" when "10", --t
                "0" & uc_hex_estado when others;


db_contagem <= saidaHEX0;
db_memoria <= saidaHEX1;
db_jogadafeita <= saidaHEX2;
db_rodada <= saidaHEX3;
db_vidas <= saidaHEX4;
db_estado <= saidaHEX5;


```

 a. Testes das novas funcionalidades

Para os testes, foram adaptados os testbenches já existentes para testar o escrito nos displays e um testbench foi criado para verificar se o sistema de vidas está funcionando corretamente.


Cenários de testes 1 - vidas + display perdeu:



 

É possível ver que a vida do jogador decai de 5 à 1, como era esperado. Além disso, quando o jogo se encontra no estado fimE, todas as saídas para o display de 7 segmentos são mudados para “perdeu”.

Cenário de testes 2 - display “ganhou”:

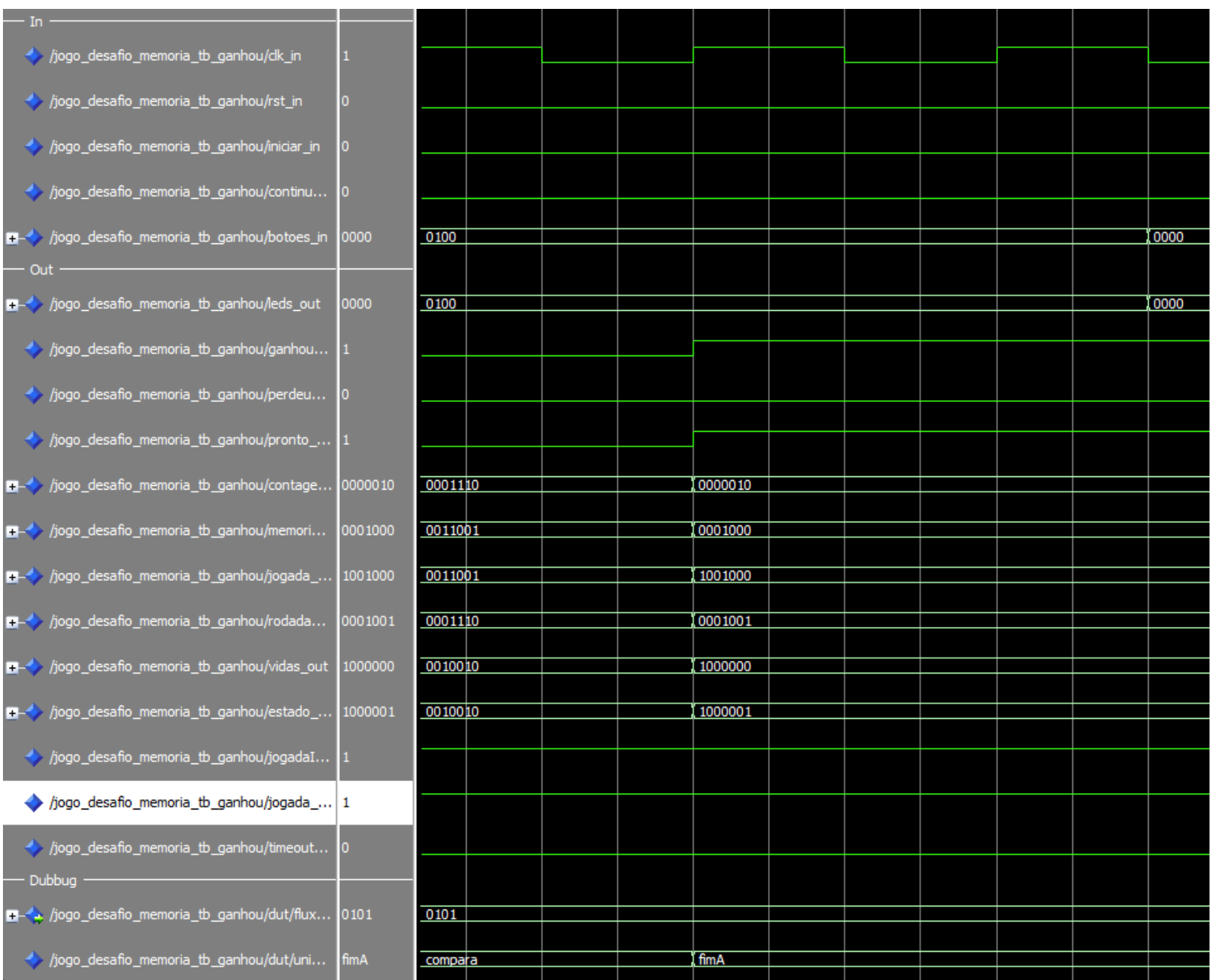

Aqui suprimimos o resto do gtkwave que não nos importava, mostrando apenas que no estado fimA os sinais de debug formam a palavra “ganhou”.

Por fim, seguem abaixo os esquemas gerados pelo Quartus da Visão RTL do circuito e fluxo de dados assim como o Diagrama de Transição de Estados:

 


Figura 5: RTL viewer do fluxo de dados

 


Figura 6: State Machine Viewer do circuito

| | Source State | Destination State | Condition |
|----|---------------|--------------------|---|
| 1 | compara | proximoDado | (!fim).(igual).(!enderecoFinal) |
| 2 | compara | fimE | (!igual) |
| 3 | compara | incrementaEndereco | (!fim).(igual).(enderecoFinal) |
| 4 | compara | fimA | (igual).(fim) |
| 5 | escreve | escreve | (!timeout).(!jogada) |
| 6 | escreve | fimT | (timeout) |
| 7 | escreve | proximaRodada | (!timeout).(jogada) |
| 8 | espera | fimT | (timeout) |
| 9 | espera | registra | (!timeout).(jogada) |
| 10 | espera | espera | (!timeout).(!jogada) |
| 11 | fimA | inicializa | (iniciar) |
| 12 | fimA | fimA | (!iniciar) |
| 13 | fimE | fimE | (!iniciar).(!continuar) |
| 14 | fimE | inicializa | (!iniciar).(continuar). (vidaZerada) + (iniciar). (!continuar) + (iniciar). (continuar).(vidaZerada) |
| 15 | fimE | perdeVida | (continuar).(!vidaZerada) |
| 16 | fimT | fimT | (!iniciar).(!continuar) |
| 17 | fimT | inicializa | (!iniciar).(continuar). (vidaZerada) + (iniciar) |
| 18 | fimT | perdeVida | (!iniciar).(continuar). (!vidaZerada) |
| 19 | incrementa... | escreve | |
| 20 | inicial | inicializa | (iniciar) |
| 21 | inicial | inicial | (!iniciar) |
| 22 | inicializa | mostraJogadas | |
| 23 | mostraJog... | espera | (timeoutJogadaInicial) |
| 24 | mostraJog... | mostraJogadas | (!timeoutJogadaInicial) |
| 25 | perdeVida | espera | |
| 26 | proximaRo... | espera | |
| 27 | proximoDa... | espera | |

| | | | |
|----|----------|---------|--|
| 28 | registra | compara | |
|----|----------|---------|--|

Figura 7: Tabela de transição de estados do State Machine Viewer

A pinagem do circuito foi feita de acordo com a seguinte tabela:

| | Sinal | Pino na Placa DE0-CV | Pino no FPGA | Analog Discovery |
|-----------|-------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Entradas | CLOCK | GPIO_0_D0 | PIN_N16 | Patterns – Clock – 1 KHz – DIO |
| | RESET | GPIO_0_D1 | PIN_B16 | StaticIO – Button 0/1 – DIO1 |
| | INICIAR | GPIO_0_D3 | PIN_C16 | StaticIO – Button 0/1 – DIO2 |
| | CONTINUAR | GPIO_0_D5 | | StaticIO – Button 0/1 – DIO3 |
| | BOTOES(0) | GPIO_0_D11 | PIN_R22 | StaticIO – Button 0/1 – DIO4 |
| | BOTOES(1) | GPIO_0_D13 | PIN_T22 | StaticIO – Button 0/1 – DIO5 |
| | BOTOES(2) | GPIO_0_D15 | PIN_N19 | StaticIO – Button 0/1 – DIO6 |
| | BOTOES(3) | GPIO_0_D17 | PIN_P19 | StaticIO – Button 0/1 – DIO7 |
| Saídas | PERDEU | GPIO_1_D11 | PIN_J18 | StaticIO – LED – DIO8 |
| | GANHOU | GPIO_1_D13 | PIN_G11 | StaticIO – LED – DIO9 |
| | PRONTO | GPIO_1_D15 | PIN_J11 | StaticIO – LED – DIO10 |
| | LEDS(0) | GPIO_1_D17 | PIN_A15 | StaticIO – LED – DIO12 |
| | LEDS(1) | GPIO_1_D19 | PIN_L8 | StaticIO – LED – DIO13 |
| | LEDS(2) | GPIO_1_D21 | PIN_B15 | StaticIO – LED – DIO14 |
| | LEDS(3) | GPIO_1_D23 | PIN_E14 | StaticIO – LED – DIO15 |
| Depuração | DB_CONTAGEM | HEX0 | PIN_AA22 | |

| | | | | |
|--|----------------|------|---|--|
| | | | PIN_Y21 PIN_Y22 PIN_W21 PIN_W22 PIN_V21 PIN_U21 | |
| | DB_MEMORIA | HEX1 | PIN_U22 PIN_AA17 PIN_AB18 PIN_AA18 PIN_AA19 PIN_AB20 PIN_AA20 | |
| | DB_JOGADAFEITA | HEX2 | PIN_AB21 PIN_AB22 PIN_V14 PIN_Y14 PIN_AA10 PIN_AB17 PIN_Y19 | |
| | DB_RODADA | HEX3 | PIN_V19 PIN_V18 PIN_U17 PIN_V16 PIN_Y17 PIN_W16 PIN_Y16 | |
| | DB_VIDAS | HEX4 | PIN_P9 PIN_Y15 PIN_U15 PIN_U16 PIN_V20 PIN_Y20 PIN_U20 | |
| | DB_ESTADO | HEX5 | PIN_W19 (6) PIN_C2 | |

| | | | | |
|--|----------------------|------|--|--|
| | | | PIN_C1 PIN_P14 PIN_T14 PIN_M8 PIN_N9 (0) | |
| | DB_JOGADAIGUALRODADA | LED1 | PIN_AA1 | |
| | DB_JOGADACORRETA | LED0 | PIN_AA2 | |
| | DB_TIMEOUT | LED2 | PIN_W2 | |

b. Parte prática em laboratório

O teste do circuito modificado será testado na aula e registrado aqui nessa seção.